



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE**

**Nombre:** Correa Chávez Mariú Juleysi

**Fecha:** 22/1/2021

**NRC:** 4867

**Ing.:** Darwin Alulema.


**Trabajo Extra.**

**Solución de los ejercicios pares (sin respuesta) del Capítulo 8: Libro: Principios de Circuitos Eléctricos – Floyd (Octava Edición)**

**SECCIÓN 8-3 Conversiones de fuente**

1. Convierta las fuentes de voltaje prácticas de la figura 8-67 en fuentes de corriente equivalentes.

(a)


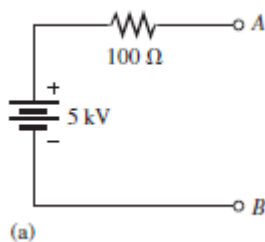


$$R_s = 100\Omega$$

$$V_s = 5\text{ kV}$$

$$5k\left(\frac{1000\text{ V}}{1\text{ kV}}\right) = 5000\text{ V}$$

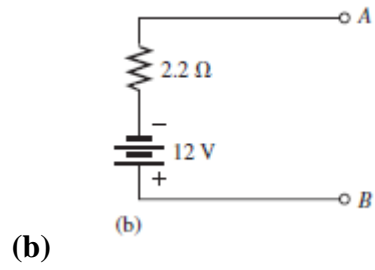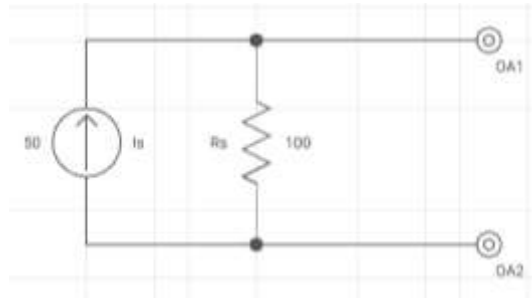
$$I_s = \frac{V_s}{R_s} = \frac{5000\text{ V}}{100\Omega} = 50\text{ A}$$



$$R_s = 2.2 \, \Omega$$

$$V_s = 12 \, \text{kV}$$
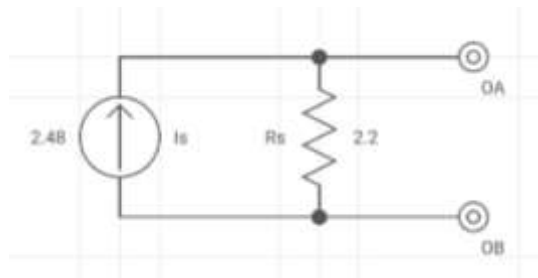
$$I_s = \frac{V_s}{R_s} = \frac{12 \, \text{V}}{2.2 \, \Omega} = 2.48 \, \text{A}$$



2. Trace los circuitos equivalentes de fuentes de voltaje y corriente para la batería tipo D del problema 3.

$$I_s = 8 \, \text{A}$$



$$V_s = 1.6 \, \text{V}$$

$$R_s = \frac{V_s}{I_s} = \frac{1.6 \, \text{V}}{8 \, \text{A}} = 0.2 \, \Omega$$

$$R_s = 0.2 \, \Omega \left( \frac{1000 \, \text{m}\Omega}{1 \, \Omega} \right) = 200 \, \text{m}\Omega$$


Circuito Fuente de Corriente.

Circuito Fuente de Voltaje

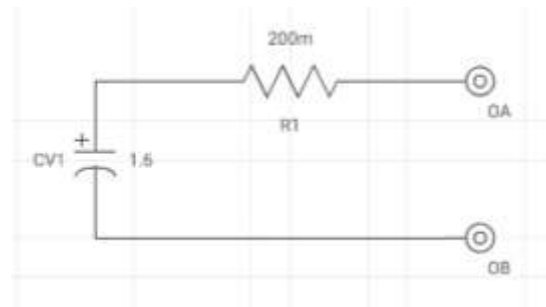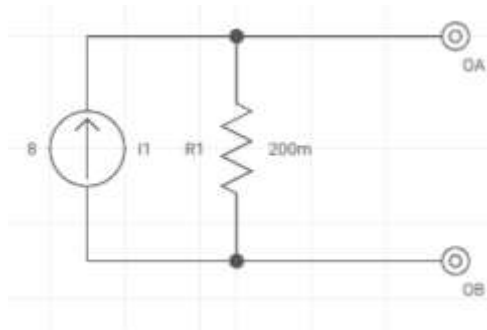

3. Convierta las fuentes de corriente prácticas de la figura 8-68 en fuentes de voltajes equivalentes.

(a)

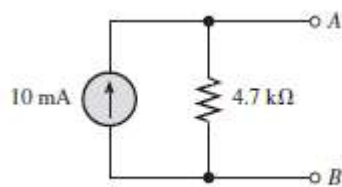


(a)


$$I_s = 10 \text{ mA}$$

$$R_s = 4.7 \text{ k}\Omega$$
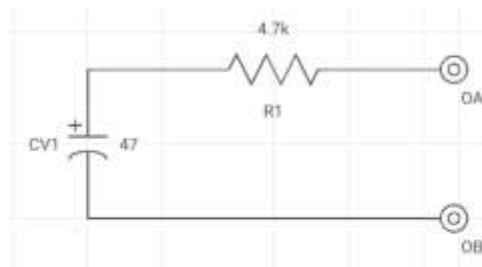
$$V_s = I_s * R_s = 10 \text{ mA} (4.7 \text{ k}\Omega) = 47 \text{ V}$$



(b)

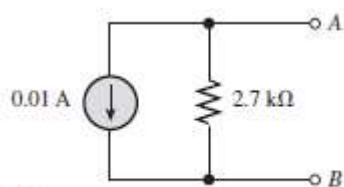


(b)

$$I_s = 0.01 \text{ A}$$

$$R_s = 2700 \Omega$$



$$2.7 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 2700 \Omega$$
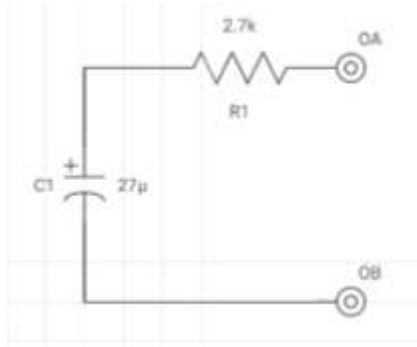
$$V_s = I_s * R_s = 0.01 \text{ A} (2700 \Omega) = 27 \text{ V}$$



#### SECCIÓN 8-4 El teorema de superposición

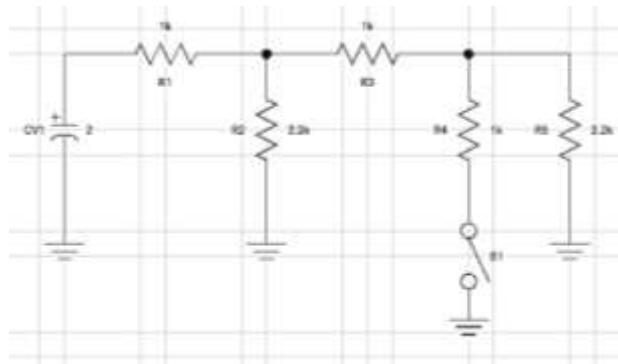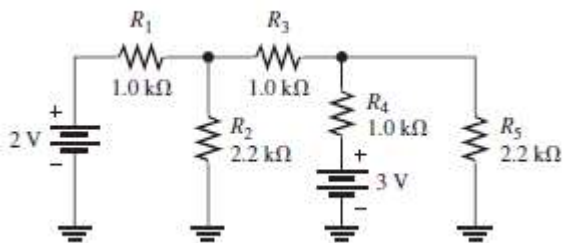4. Use el teorema de superposición para determinar la corriente a través, y el voltaje entre, los extremos de la rama  $R_2$  de la figura 8-69.



$$R_T = R_1 + R_2 || R_3$$

$$R_1 = 1.0 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 1000 \Omega$$

$$R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 2200 \Omega$$

$$R_3 = 1.0 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 1000 \text{ }\Omega$$

$$R_4 = 1.0 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 1000 \text{ }\Omega$$


$$R_5 = 2.2 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 2200 \text{ }\Omega$$

$$R_T = 1000 \text{ }\Omega + \frac{2200 \text{ }\Omega (1000 \text{ }\Omega)}{2200 \text{ }\Omega + 1000 \text{ }\Omega}$$

$$R_T = 1687.5 \text{ }\Omega$$

$$I_T = \frac{2 \text{ V}}{1687.5 \text{ }\Omega} = 1185 \text{ }\mu\text{A}$$
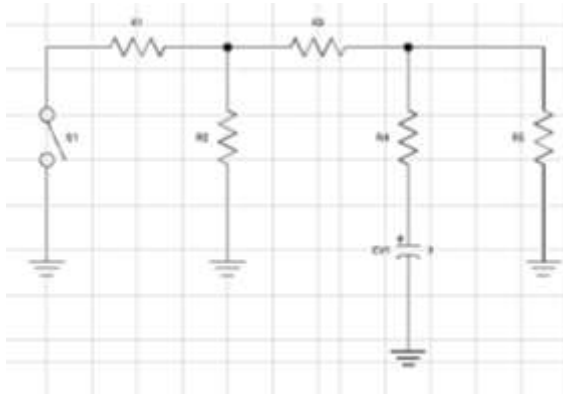
$$I_1 = 1185 \text{ }\mu\text{A} \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{3200 \text{ }\Omega} \right) = 370.31 \text{ }\mu\text{A}$$



$$R_T = R_4 + R_5 || R_3$$

$$R_T = 1000 \text{ }\Omega + \frac{2200 \text{ }\Omega (1000 \text{ }\Omega)}{2200 \text{ }\Omega + 1000 \text{ }\Omega}$$

$$R_T = 1687.5 \text{ }\Omega$$

$$I_T = \frac{3 \text{ V}}{1687.5 \text{ }\Omega} = 1778 \text{ }\mu\text{A}$$


$$I_2 = 1778 \text{ }\mu\text{A} \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{3200 \text{ }\Omega} \right) = 556 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_1 = 556 \text{ }\mu\text{A} \left( \frac{1000 \text{ }\Omega}{3200 \text{ }\Omega} \right) = 173.75 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_1 = I_{1(S1)} + I_{1(S2)} = 370.31 \text{ }\mu\text{A} + 173.75 \text{ }\mu\text{A} = 544.06 \text{ }\mu\text{A}$$


5. Con el teorema de superposición, determine la corriente de carga en cada uno de los circuitos mostrados en la figura 8-71.

(a)

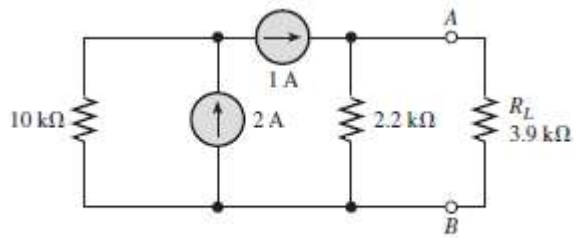

(a)


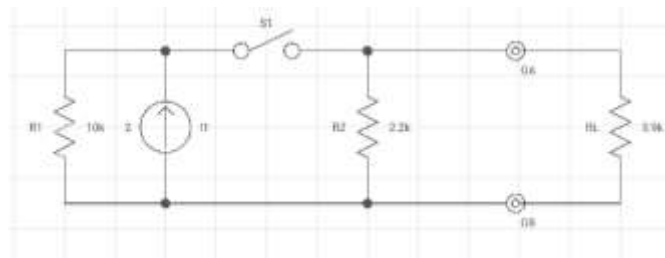
$$R_T = \frac{1}{10} + \frac{1}{3.9} = 0.126 k\Omega$$



$$I_1 = \frac{R_T}{R_1} I = \frac{126\Omega}{10000\Omega} * 2A = 0.025 A$$

$$I_2 = \frac{R_T}{R_{eq}} I = \frac{126\Omega}{1410\Omega} * 2A = 0.179 A$$
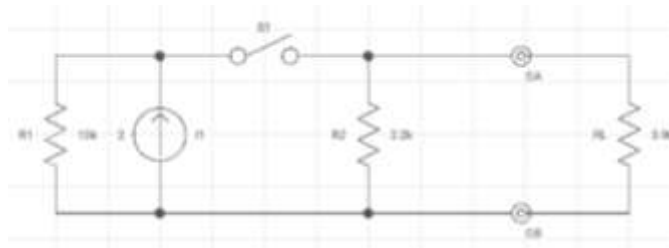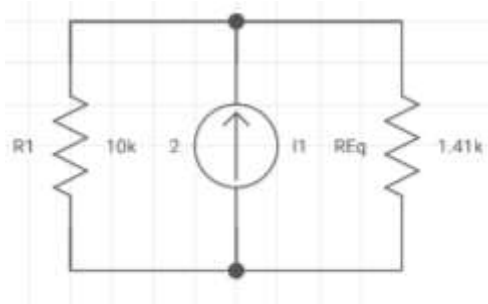
$$I_{T1} = I_1 + I_2 = 0.025 A + 0.179A = 0.2 A$$





$$R_{eq1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2.2 \text{ k}\Omega * 3.9 \text{ k}\Omega}{2.2 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} = 1.41 \text{ k}\Omega$$


$$R_{eq2} = \frac{R_{eq1} R_3}{R_{eq1} + R_3} = \frac{1.41 \text{ k}\Omega * 10 \text{ k}\Omega}{1.41 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 1.24 \text{ k}\Omega$$

$$I_{T2} = \frac{R_{eq2}}{R_{eq2}} I_1 = 1 \text{ A}$$
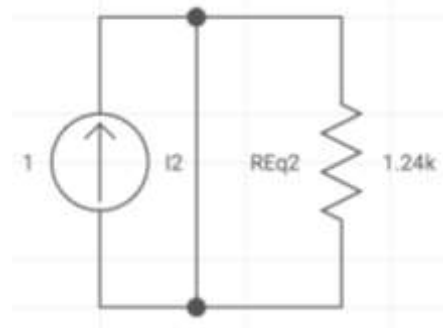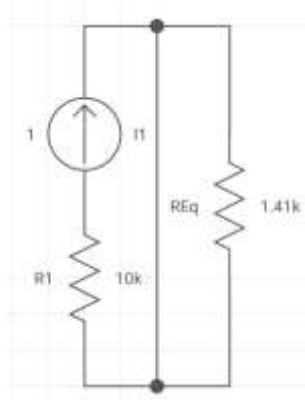
$$I_T = 0.2 \text{ A} + 1 \text{ A} = 1.2 \text{ A}$$



(b)

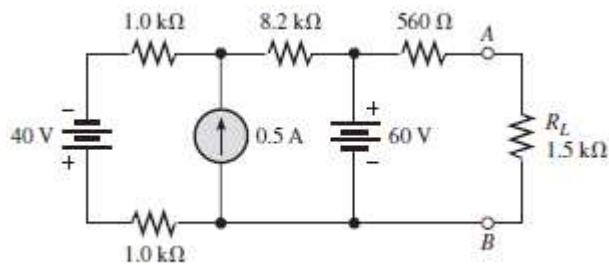

(b)

$$Req1 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$Req2 = 1.5 + 0.56 = 2.06 \text{ k}\Omega$$

$$Req3 = \frac{Req2 * 8.2}{Req2 + 8.2} = \frac{2.06 * 8.2}{2.06 + 8.2} = 1.25 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = \frac{Req1 * Req3}{Req1 + Req3} = \frac{2 * 1.25}{2 + 1.25} = 0.77 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = \frac{RT}{Req1} = \frac{770}{2000} = 0.19 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{RT}{Req2} = \frac{770}{1250} = 0.31 \text{ A}$$

$$I_{T1} = 0.19 + 0.31 = 0.5 \text{ A}$$

$$Req1 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$Req2 = 1.5 + 0.56 + 8.2 = 10.26 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = \frac{Req1 * Req2}{Req1 + Req2} = \frac{2 * 10.26}{2 + 10.26} = 1.67 \text{ k}\Omega$$


$$I_1 = \frac{RT}{Req1} = \frac{1670}{2000} = 0.42A$$

$$I_2 = \frac{RT}{Req2} = \frac{1670}{1250} = 0.08A$$

$$I_{T1} = 0.42 + 0.08 = 0.5A$$

$$I_{TS} = 0.5 + 0.5 = 1A$$

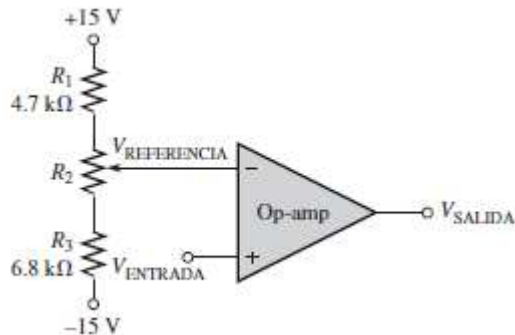6. Repita el problema 11 si  $R_2$  es de  $10\text{ k}\Omega$ .



$$R_2 = 10\text{ k}\Omega$$

$$R_T = 10\text{ k}\Omega + 1.7\text{ k}\Omega + 6.8\text{ k}\Omega = 18.5\text{ k}\Omega$$

$$V_{R2} = \frac{10\text{ k}\Omega}{18.5\text{ k}\Omega} * 15\text{ V} = 8.10\text{ V}$$


$$\pm 8.10\text{ V en } V_e \text{ y } V_R$$

Se dice que  $V_e = 2.52\text{ V}$

$$V_{max} = 2.52\text{ V} + 8.10\text{ V} = 10.62\text{ V}$$

$$V_{min} = 2.52\text{ V} - 8.10\text{ V} = -5.58\text{ V}$$

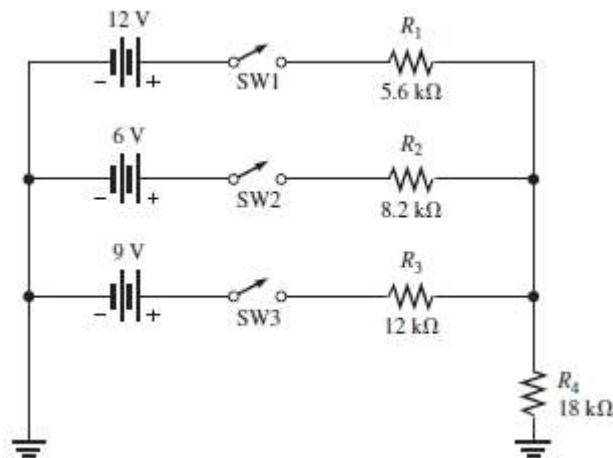7. Los interruptores mostrados en la figura 8-74 se cierran en secuencia, SW1 primero. Determine la corriente a través de  $R_4$  después del cierre de cada interruptor.





$$R_{eq1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.6 \text{ k}\Omega * 8.2 \text{ k}\Omega}{5.6 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega} = 3.33 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = R_{eq1} + R_3 || R_4 = 3.33 \text{ k}\Omega + \frac{12 \text{ k}\Omega * 18 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega} = 10.53 \text{ k}\Omega$$

$$10.53 \text{ k}\Omega \left( \frac{1000 \Omega}{1 \text{ k}\Omega} \right) = 10530 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{12 \text{ V}}{10530 \Omega} = 1.14 * 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{1(S1)} = I_T \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = 1.14 * 10^{-3} \text{ A} \left( \frac{12 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega} \right) = 4.56 * 10^{-4} \text{ A}$$

$$R_T = 10.53 \text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{6 \text{ V}}{10530 \Omega} = 0.57 \text{ A}$$

$$I_{1(S2)} = I_T \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = 0.57 \text{ A} \left( \frac{12 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega} \right) = 0.228 \text{ A}$$

$$R_T = R_3 + R_4 || R_{eq1} = 12 \text{ k}\Omega + \frac{3.33 \text{ k}\Omega * 18 \text{ k}\Omega}{3.33 \text{ k}\Omega + 18} = 14.51 \text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{9 \text{ V}}{14510 \Omega} = 6.077 * 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_{1(S3)} = I_T \left( \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_4} \right) = 6.077 * 10^{-4} \text{ A} \left( \frac{3.33 \text{ k}\Omega}{21.33 \text{ k}\Omega} \right) = 9.48 * 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_1 = I_{1(S1)} + I_{1(S2)} + I_{1(S3)}$$


$$I_1 = 4.56 * 10^{-4} \text{ A} + 0.228 \text{ A} + 9.48 * 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_1 = 0.2285 \text{ A}$$

## SECCIÓN 8-5 Teorema de Thevenin

8. Para cada uno de los circuitos de la figura 8-76, determine el equivalente de Thevenin como se ve desde las terminales A y B.

(a)

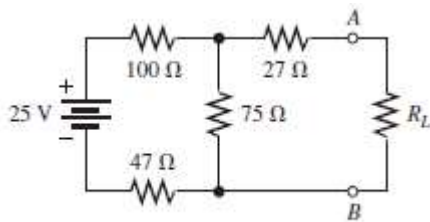


$$R_{eq1} = \frac{47 \Omega * 75 \Omega}{47 \Omega + 75 \Omega} = 29.37 \Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{100\ \Omega * 29.37\ \Omega}{100\ \Omega + 29.37\ \Omega} + 27\ \Omega = 49.7\ \Omega$$

$$R_{TH} = 49.7\ \Omega$$

(b)

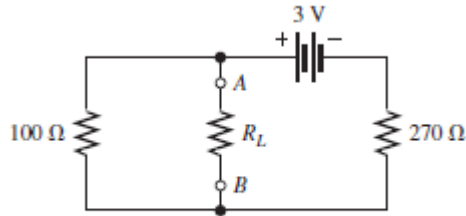


(b)

$$R_{eq1} = \frac{100\ \Omega * 270\ \Omega}{100\ \Omega + 270\ \Omega} = 72.97\ \Omega$$

$$R_L = R_{TH} = R_{eq1} = 72.97\ \Omega$$

(c)

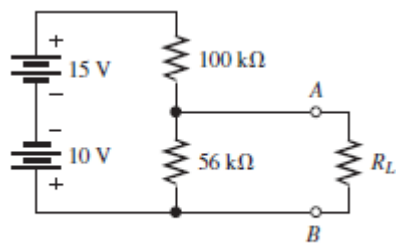


(c)

$$R_{eq1} = \frac{100\ k\Omega * 56\ k\Omega}{100\ k\Omega + 56\ k\Omega} = 35.9\ k\Omega$$

$$R_L = R_{TH} = R_{eq1} = 35.9\ k\Omega$$

(d)

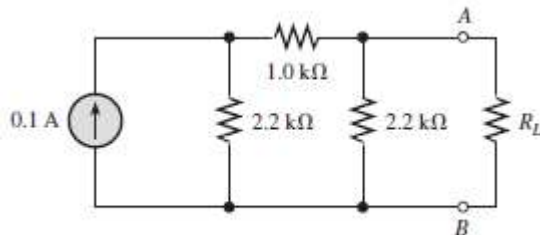



(d)

$$R_{eq1} = \frac{2.2\ k\Omega * 1\ k\Omega}{2.2\ k\Omega + 1\ k\Omega} = 0.6875\ k\Omega$$


$$R_{eq2} = \frac{0.6875\ k\Omega * 2.2\ k\Omega}{0.6875\ k\Omega + 2.2\ k\Omega} = 0.524\ k\Omega$$

$$R_{TH} = R_{eq2} = 0.524\ k\Omega$$

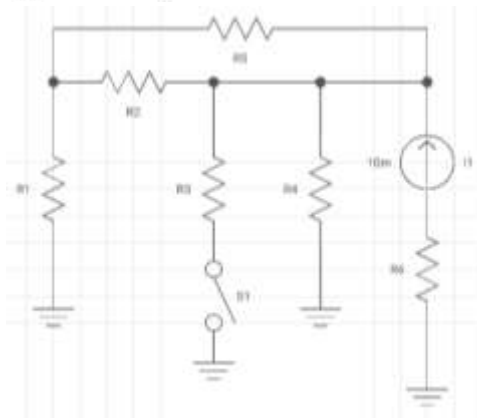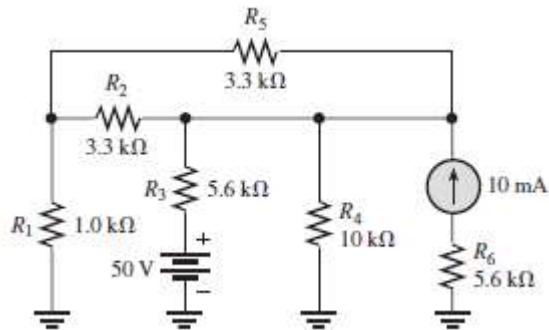
9. Con el teorema de Thevenin, determine el voltaje entre los extremos de  $R_4$  en la figura 8-78.





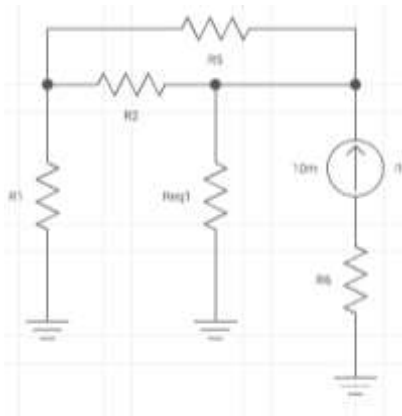
$$R_{eq1} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{5600 \text{ k}\Omega * 10000 \text{ k}\Omega}{5600 \text{ k}\Omega + 10000 \text{ k}\Omega} = 3589.74 \text{ k}\Omega$$



⇒

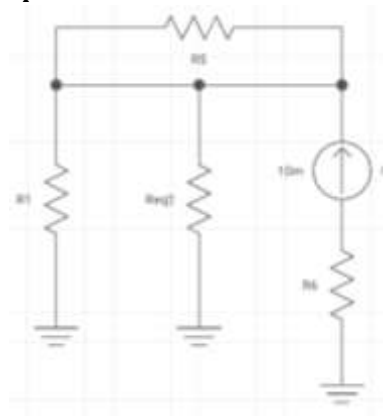


⇒

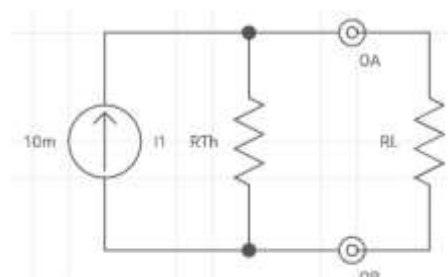
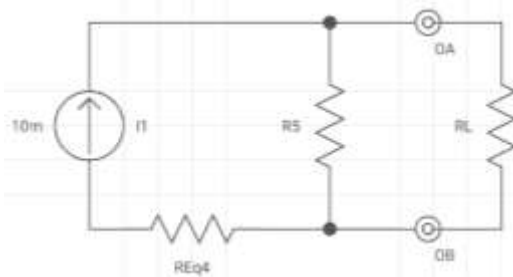
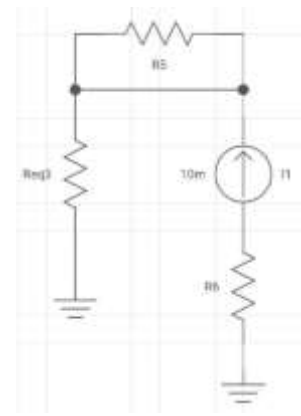


$$\begin{aligned}
 R_{eq2} &= R_{eq1} + R_2 = 3.59 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega = 6.89 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq3} &= \frac{R_1 * R_{eq2}}{R_1 + R_{eq2}} = \frac{1 \text{ k}\Omega * 6.89 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 6.89 \text{ k}\Omega} = 0.87 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq4} &= R_{eq3} + R_6 = 0.87 \text{ k}\Omega + 5.6 \text{ k}\Omega = 6.47 \text{ k}\Omega \\
 R_{TH} &= \frac{R_5 * R_{eq4}}{R_5 + R_{eq4}} = \frac{3.3 \text{ k}\Omega * 6.47 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega + 6.47 \text{ k}\Omega} = 2.19 \text{ k}\Omega \\
 V_{R4} &= \frac{R_4}{R_4 + R_{TH}} V_{TH} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 2.19 \text{ k}\Omega} * 50 \text{ V} = 41.02 \text{ V}
 \end{aligned}$$

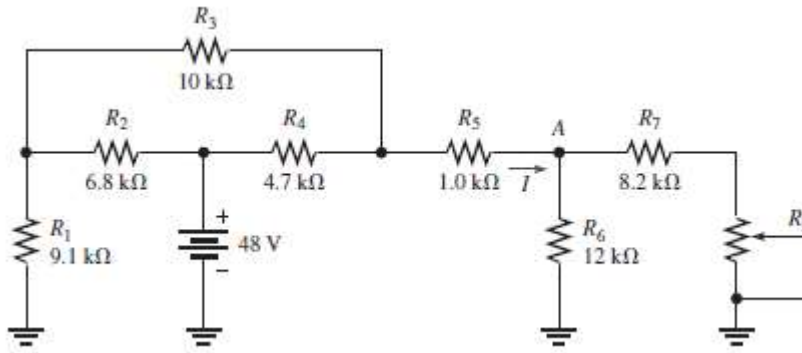10. Determine la corriente que se dirige al punto A cuando  $R_8$  es de  $1.0 \text{ k}\Omega$ ,  $5 \text{ k}\Omega$  y  $10 \text{ k}\Omega$  en la figura 8-80.



$$\begin{aligned}
 R_{eq1} &= \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{9.1 \text{ k}\Omega * 6.8 \text{ k}\Omega}{9.1 \text{ k}\Omega + 6.8 \text{ k}\Omega} + 10 \text{ k}\Omega = 13.9 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq2} &= \frac{R_{eq1} * R_4}{R_{eq1} + R_4} + R_5 = \frac{13.9 \text{ k}\Omega * 4.7 \text{ k}\Omega}{13.9 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega} + 1 \text{ k}\Omega = 4.51 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq3} &= R_7 + R_8 = 8.2 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 9.2 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

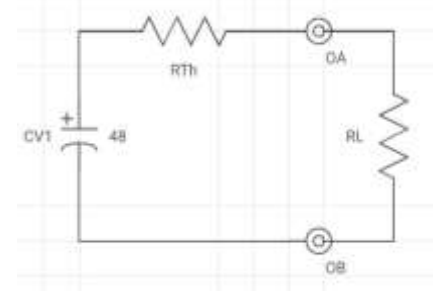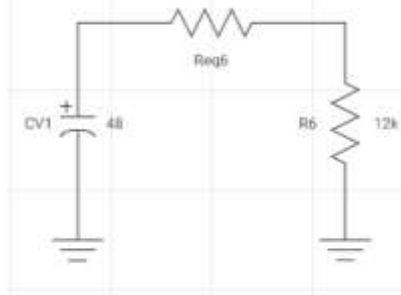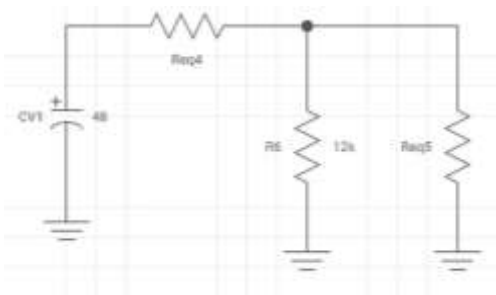

$$\begin{aligned}
 R_{eq4} &= \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 \text{ k}\Omega * 9.2 \text{ k}\Omega}{4.51 \text{ k}\Omega + 9.2 \text{ k}\Omega} = 3.03 \text{ k}\Omega \\
 R_{TH} &= R_{eq4} + R_6 = 3.03 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega = 15.03 \text{ k}\Omega \\
 V_{TH} &= V_S = 48 \text{ V} \\
 V_{R6} &= \frac{R_6}{R_6 + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega + 15.03 \text{ k}\Omega} * 48 \text{ V} = 21.31 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$I_6 = \frac{V_{R6}}{R_6} = \frac{21.31 V}{12000 \Omega} = 1.78 * 10^{-3} A$$

Cuando  $R_8 = 10 k\Omega$

$$R_{eq3} = R_7 + R_8 = 8.2 k\Omega + 10 k\Omega = 18.2 k\Omega$$

$$R_{eq4} = \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 k\Omega * 18.2 k\Omega}{4.51 k\Omega + 18.2 k\Omega} = 3.61 k\Omega$$

$$R_{TH} = R_{eq4} + R_6 = 3.61 k\Omega + 12 k\Omega = 15.61 k\Omega$$

$$V_{TH} = V_S = 48 V$$

$$V_{R6} = \frac{R_6}{R_6 + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 k\Omega}{12 k\Omega + 15.61 k\Omega} * 48 V = 20.86 V$$

$$I_6 = \frac{V_{R6}}{R_6} = \frac{20.86 V}{12000 \Omega} = 1.738 * 10^{-3} A$$

Cuando  $R_8 = 5 k\Omega$

$$R_{eq3} = R_7 + R_8 = 8.2 k\Omega + 5 k\Omega = 13.2 k\Omega$$

$$R_{eq4} = \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 k\Omega * 13.2 k\Omega}{4.51 k\Omega + 13.2 k\Omega} = 3.36 k\Omega$$




$$R_{TH} = R_{eq4} + R_6 = 3.36 k\Omega + 12 k\Omega = 15.36 k\Omega$$

$$V_{TH} = V_S = 48 V$$

$$V_{R6} = \frac{R_6}{R_6 + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 k\Omega}{12 k\Omega + 15.36 k\Omega} * 48 V = 21.05 V$$

$$I_6 = \frac{V_{R6}}{R_6} = \frac{21.05 V}{12000 \Omega} = 1.75 * 10^{-3} A$$

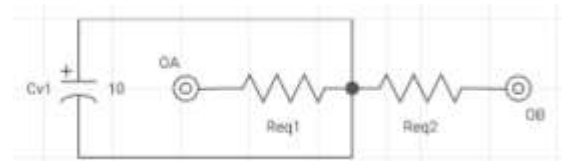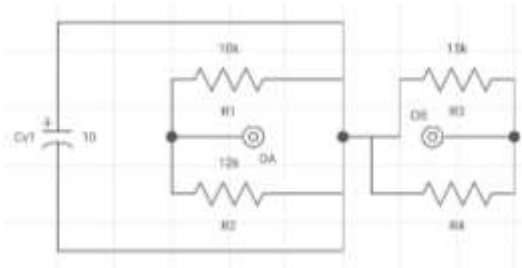
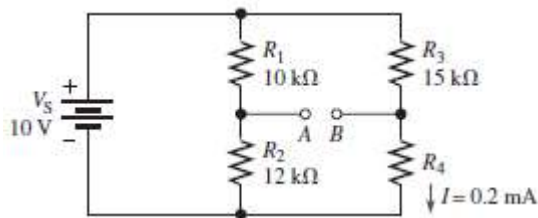
11. Determine el equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la figura 8-82 visto desde las terminales A y B.



$$\begin{aligned}
 V_{TH} &= V_A - V_B \\
 V_{TH} &= \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_S - \left( \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) V_S \\
 V_{TH} &= \left( \frac{12 \text{ k}\Omega}{22 \text{ k}\Omega} \right) 10 \text{ V} - \left( \frac{R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \right) 10 \text{ V} \\
 V_{TH} &= 5.45 \text{ V} - \left( \frac{R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \right) 10 \text{ V} \\
 V_{TH} &= I_{TH} * R_{TH} \\
 R_{TH} &= \frac{V \left( 5.45 - \left( \frac{R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \right) 10 \right)}{0.2 \text{ mA}} = \frac{\left( 5.45 - \left( \frac{R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \right) 10 \right)}{0.2} \text{ k}\Omega \\
 R_T &= 50 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq1} &= \frac{10 \text{ k}\Omega * 12 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega} = 5.46 \text{ k}\Omega \\
 R_{eq2} &= \frac{15 \text{ k}\Omega * R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \\
 R_{TH} &= R_{eq1} + R_{eq2} = 5.46 \text{ k}\Omega + \frac{15 \text{ k}\Omega R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \\
 R_{TH} &= \frac{81.9 \text{ k}\Omega^2 + 5.46 \text{ k}\Omega R_4 + 15 \text{ k}\Omega R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \\
 R_{TH} &= \frac{81.9 \text{ k}\Omega^2 + 20.46 \text{ k}\Omega R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \\
 R_{TH} &= R_{TH} \\
 \frac{81.9 \text{ k}\Omega^2 + 20.46 \text{ k}\Omega R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} &= \frac{\left( 5.45 - \left( \frac{R_4}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \right) 10 \right)}{0.2} \text{ k}\Omega \\
 \frac{(22.932 \text{ k}\Omega^2 + 4.092 \text{ k}\Omega R_4)}{15 \text{ k}\Omega + R_4} &= \frac{(81.75 \text{ k}\Omega^2 - 4.55 \text{ k}\Omega R_4)}{15 \text{ k}\Omega + R_4} \\
 22.932 \text{ k}\Omega^2 + 4.092 \text{ k}\Omega R_4 &= 81.75 \text{ k}\Omega^2 - 4.55 \text{ k}\Omega R_4 \\
 8.642 \text{ k}\Omega R_4 &= 58.818 \text{ k}\Omega^2 \\
 R_4 &= 6.806 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

## SECCIÓN 8-6 Teorema de Norton.

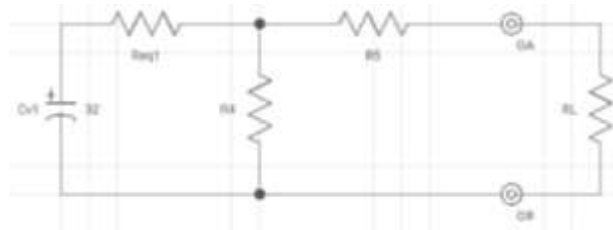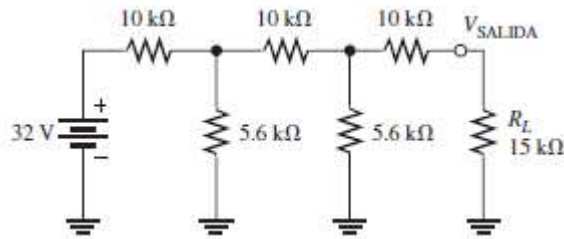12. Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través del resistor de carga  $R_L$  en la figura 8-77.



$$R_{eq1} = R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = 10\text{ k}\Omega + \frac{5.6\text{ k}\Omega * 10\text{ k}\Omega}{5.6\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = 13.6\text{ k}\Omega$$


$$R_T = R_{eq1} + \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} = 13.6\text{ k}\Omega + \frac{5.6\text{ k}\Omega * 10\text{ k}\Omega}{5.6\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = 17.2\text{ k}\Omega$$


$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{32\text{ V}}{17.2\text{ k}\Omega} = 1.81\text{ mA}$$

$$I_N = I_T \left( \frac{R_4}{R_4 + R_5} \right) = 1.81\text{ mA} \left( \frac{5.6\text{ k}\Omega}{5.6\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} \right) = 0.65\text{ mA}$$

$$I_{R_L} = I_{15\text{k}\Omega} = I_N \left( \frac{R_T}{R_T + R_L} \right) = 0.65\text{ mA} \left( \frac{17.2\text{ k}\Omega}{17.2\text{ k}\Omega + 15\text{ k}\Omega} \right) = 0.35\text{ mA}$$

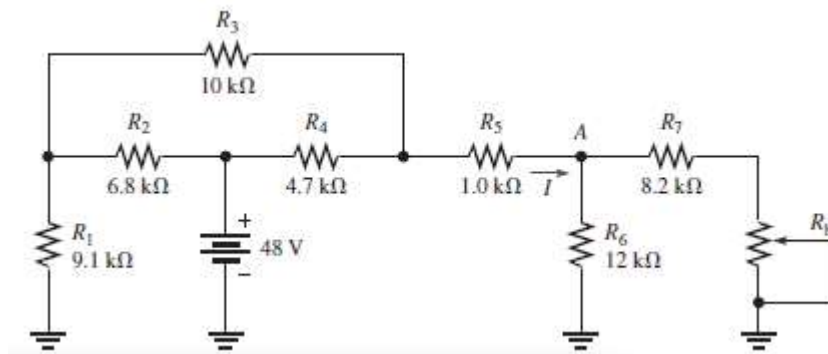13. Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través de  $R_1$  en la figura 8-80 cuando  $R_8 = 8\text{ k}\Omega$ .



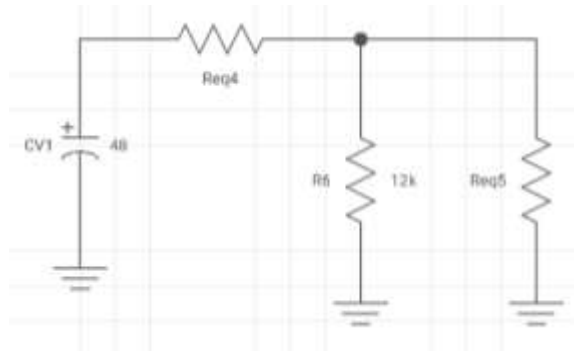


$$R_8 = 8k\Omega$$

$$R_{eq1} = R_8 + R_7 = 8k\Omega + 8.2k\Omega = 16.2k\Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{R_{eq1} * R_6}{R_{eq1} + R_6} = \frac{16.2k\Omega * 12k\Omega}{16.2k\Omega + 12k\Omega} = 6.9k\Omega$$

$$R_{eq3} = R_{eq2} + R_5 = 6.9k\Omega + 1k\Omega = 7.9k\Omega$$
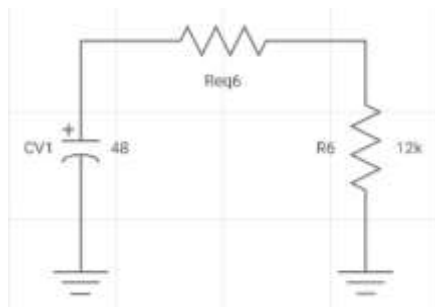
$$R_{eq4} = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6.8k\Omega * 10k\Omega}{6.8k\Omega + 10k\Omega} = 4.05k\Omega$$



$$R_T = R_4 + \frac{R_{eq3} * R_{eq4}}{R_{eq3} + R_{eq4}} = 4.7k\Omega + \frac{7.9k\Omega * 4.05k\Omega}{7.9k\Omega + 4.05k\Omega} = 7.38k\Omega$$



$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{48V}{7.38k\Omega} = 6.504mA$$

$$I_N = I_T \left( \frac{R_{eq3}}{R_{eq3} + R_{eq4}} \right) = 6.504mA \left( \frac{7.9k\Omega}{7.9k\Omega + 4.05k\Omega} \right) = 4.3mA$$

$$I_{R_1} = I_{9.1k\Omega} = I_N \left( \frac{R_T}{R_T + R_1} \right) = 4.3mA \left( \frac{7.38k\Omega}{7.38k\Omega + 9.1k\Omega} \right) = 1.92mA$$

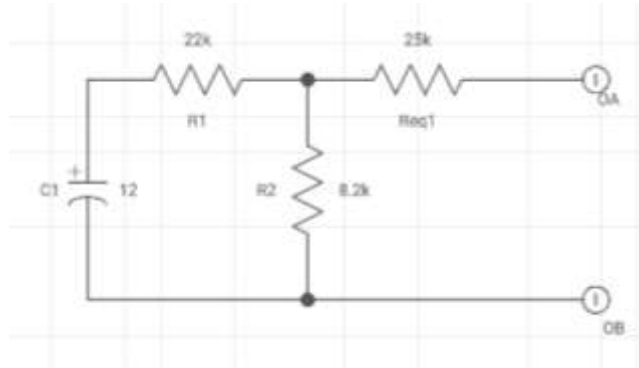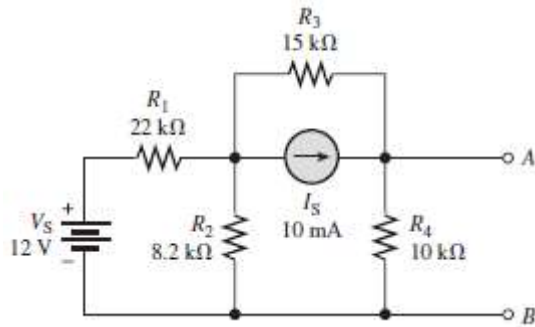14. En la figura 8-83, reduzca el circuito entre las terminales A y B a su equivalente Norton.





$$R_{eq1} = R_4 + R_3 = 10k\Omega + 15k\Omega = 25k\Omega$$

$$R_{eq2} = R_1 + \frac{R_2 * R_{eq1}}{R_2 + R_{eq1}} = 22k\Omega + \frac{8.2k\Omega * 25k\Omega}{8.2k\Omega + 25k\Omega} = 28.17k\Omega$$

$$R_T = R_{eq2} = 28.17k\Omega$$


$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{12V}{28.17k\Omega} = 0.423mA$$

$$I_N = I_T \left( \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_2} \right) = 0.423mA \left( \frac{25k\Omega}{25k\Omega + 8.2k\Omega} \right) = 0.327mA$$

### SECCIÓN 8-7 Teorema de transferencia de potencia máxima.

15. En cada circuito mostrado en la figura 8-85, se tiene que transferir potencia máxima a la carga  $R_L$  en cada paso.

(a)

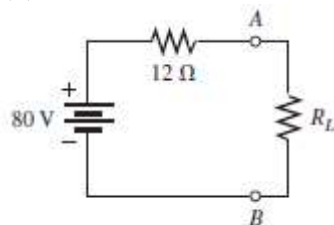

(a)


$$R_L = R_i$$

$$R_L = 12\Omega$$

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{80 \text{ V}}{12 \, \Omega + 12 \, \Omega} = 3.33 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (3.33 \text{ mA})^2 (12 \, \Omega) = 23.0889 \text{ mW}$$

(b)

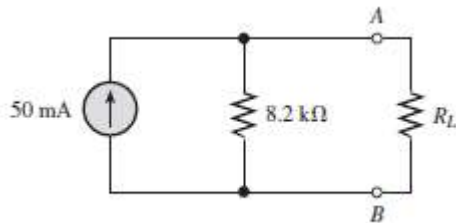

(b)


$$R_{TH} = R_{AB}$$

$$R_L = 8.2 \text{ k}\Omega$$

$$8.2 \text{ k}\Omega * \left(\frac{1000}{1}\right) = 8200 \, \Omega$$

$$P_L = I^2 R_L = (50 \text{ mA})^2 (8200 \, \Omega) = 20500000 \text{ mW}$$

(c)

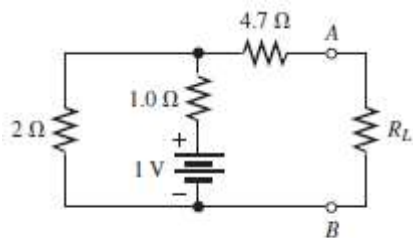

(c)

$$R_{eq1} = \frac{2 \, \Omega * 1 \, \Omega}{2 \, \Omega + 1 \, \Omega} = \frac{2}{3} = 0.67 \, \Omega$$

$$R_{eq2} = R_{eq1} + R_3 = 0.67 + 4.7 = 5.37 \, \Omega$$


$$R_{TH} = R_{eq2} = 5.37 \, \Omega$$

$$R_L = R_{TH} = 5.37 \, \Omega$$

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{1 \text{ V}}{5.37 \, \Omega + 5.37 \, \Omega} = 0.0931 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (0.0931 \text{ mA})^2 (5.37 \, \Omega) = 0.0465 \text{ mW}$$

(d)

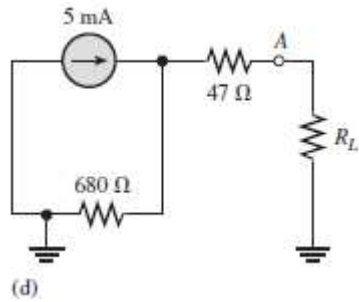


$$\begin{aligned}
 R_{TH} &= R_L \\
 R_{TH} &= R_1 + R_2 \\
 R_{TH} &= 680 \, \Omega + 4.7 \, \Omega \\
 R_{TH} &= 727 \, \Omega \\
 R_L &= 727 \, \Omega \\
 P_L &= I^2 R_L = (5 \, \text{mA})^2 18175 \, \text{mW}
 \end{aligned}$$

## SECCIÓN 8-8 Conversiones delta a Y ( $\Delta$ a Y) y Y a $\Delta$ .

16. En la figura 8-88, convierta cada red delta en una red Y.


(a)

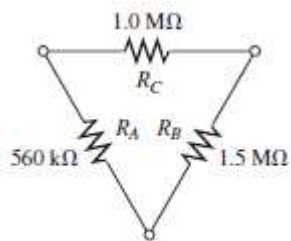

(a)

$$\begin{aligned}
 R_1 &= \frac{R_C * R_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{1000 * 560}{1000 + 1500 + 560} = 183.01 \, \text{k}\Omega \\
 R_2 &= \frac{R_B * R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{1500 * 1000}{1000 + 1500 + 560} = 183.01 \, \text{k}\Omega \\
 R_3 &= \frac{R_B * R_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{1500 * 560}{1000 + 1500 + 560} = 274.51 \, \text{k}\Omega
 \end{aligned}$$

(b)

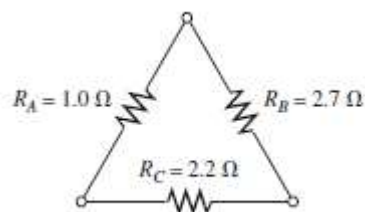


(b)

$$R_1 = \frac{R_C * R_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{2.2 * 1}{2.2 + 1 + 2.7} = 0.37 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B * R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{2.7 * 2.2}{2.2 + 1 + 2.7} = 1.02 \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_B * R_A}{R_A + R_B + R_C} = \frac{1 * 2.7}{2.2 + 1 + 2.7} = 0.46 \Omega$$

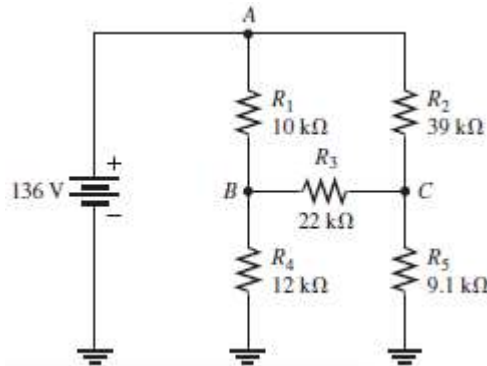17. Determine todas las corrientes que circulan en el circuito de la figura 8-90.



$$R_{y1} = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10 * 22}{10 + 22 + 39} = 3.0986 k\Omega$$

$$R_{y2} = \frac{R_3 * R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{22 * 39}{10 + 22 + 39} = 12.085 k\Omega$$

$$R_{y3} = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10 * 39}{10 + 22 + 39} = 5.49 k\Omega$$

$$V_{y3} = \frac{R_{y3} * V_T}{R_T} = \frac{5490 * 136}{14310} = 52.18 V$$

$$V_{eq3} = \frac{R_{eq3} * V_T}{R_T} = \frac{8820 * 136}{14310} = 83.82 V$$

$$V_T = I_T * R_T$$

$$I_T = \frac{136 V}{14310 \Omega} = 9.5 * 10^{-3} A$$

$$I_{y3} = 9.5 * 10^{-3} A$$

$$V_{y1} = \frac{R_{y1} * V_{eq3}}{R_{eq1}} = \frac{3099 * 83.82}{15099} = 17.20 V$$

$$I_{y1} = \frac{17.20 V}{3099 \Omega} = 5.6 * 10^{-3} A$$

$$V_4 = 66.62 V$$

$$I_4 = \frac{66.62}{12000} = 5.5 * 10^{-3} A$$

$$V_{y2} = \frac{R_{y2} * V_{eq3}}{R_{eq2}} = \frac{12085 * 83.82}{21190} = 47.82 \text{ V}$$

$$I_5 = \frac{47.82}{12085} = 3.96 * 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{R5} = 35.996 \text{ V}$$

$$I_5 = \frac{35.996}{9100} = 3.96 * 10^{-3} \text{ A}$$

$$R_{eq3} = \frac{R_{eq1} * R_{eq2}}{R_{eq1} + R_{eq2}} = \frac{15.099 * 21.19}{15.099 + 21.19} = 8.82 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq4} = R_{eq3} + R_{y3} = 8.82 \text{ k}\Omega + 5.49 \text{ k}\Omega = 14.31 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = R_{eq4} = 14.31 \text{ k}\Omega$$

**Programa:** Electric Circuit Studio