

#### UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Correa Chávez Mariú Juleysi

Fecha: 22/1/2021

**NRC:** 4867

Ing.: Darwin Alulema.


Trabajo Extra.

Solución de los ejercicios pares (sin respuesta) del Capítulo 8: Libro: Principios de Circuitos Eléctricos – Floyd (Octava Edición)

### SECCIÓN 8-3 Conversiones de fuente

1. Convierta las fuentes de voltaje prácticas de la figura 8-67 en fuentes de corriente equivalentes.

(a)

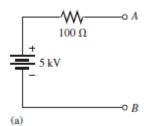



$$R_s = 100\Omega$$

$$V_s = 5 kV$$

$$5k \left(\frac{1000 V}{1 kV}\right) = 5000 V$$
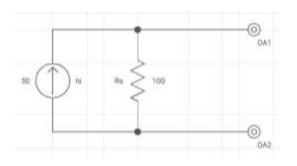
$$I_s = \frac{V_s}{R_s} = \frac{5000 V}{100 \Omega} = 50 A$$



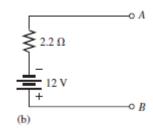


**(b)** 

$$R_s = 2.2 \Omega$$

$$V_s = 12 kV$$
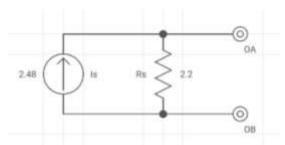
$$I_s = \frac{V_s}{R_s} = \frac{12 V}{2.2 \Omega} = 2.48 A$$



2. Trace los circuitos equivalentes de fuentes de voltaje y corriente para la batería tipo D del problema 3.

$$I_s = 8 A$$


$$V_s = 1.6 V$$


$$R_s = \frac{V_s}{I_s} = \frac{1.6 V}{8 A} = 0.2 \Omega$$

$$R_s = 0.2 \Omega \left(\frac{1000 m\Omega}{1 \Omega}\right) = 200 m\Omega$$

Circuito Fuente de Corriente.


Circuito Fuente de Voltaje

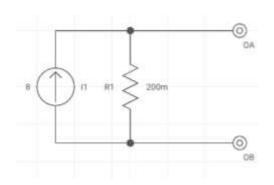

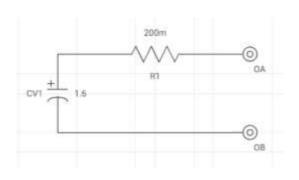

3. Convierta las fuentes de corriente prácticas de la figura 8-68 en fuentes de voltajes equivalentes.


(a)

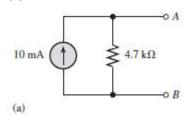


$$I_s = 10 \ mA$$

$$R_s = 4.7 k\Omega$$
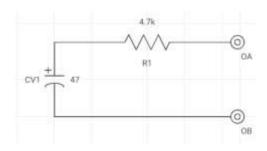
$$V_s = I_s * R_s = 10 \text{ mA} (4.7 \text{ k}\Omega) = 47 \text{ V}$$



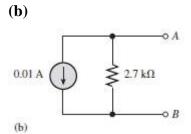


$$I_s = 0.01 A$$

$$R_s = 2700 \, \Omega$$


$$2.7 \, k\Omega \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 2700 \, \Omega$$

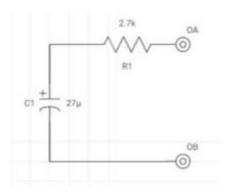
$$V_s = I_s * R_s = 0.01 A (2700 \Omega) = 27 V$$



## SECCIÓN 8-4 El teorema de superposición

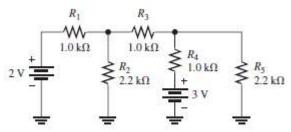4. Use el teorema de superposición para determinar la corriente a través, y el voltaje entre, los extremos de la rama  $R_2$  de la figura 8-69.



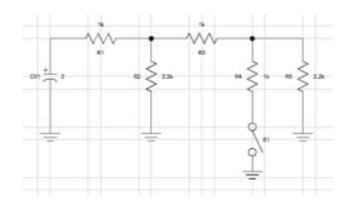

$$R_T = R_1 + R_2 || R_3$$

$$R_1 = 1.0 \, k\Omega \, \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 1000 \, \Omega$$

$$R_2 = 2.2 \, k\Omega \, \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 2200 \, \Omega$$

$$R_3 = 1.0 \, k\Omega \, \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 1000 \, \Omega$$

$$R_4 = 1.0 \, k\Omega \, \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 1000 \, \Omega$$


$$R_5 = 2.2 \, k\Omega \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 2200 \, \Omega$$

$$R_T = 1000 \Omega + \frac{2200 \Omega (1000\Omega)}{2200 \Omega + 1000 \Omega}$$

$$R_T = 1687.5 \Omega$$

$$I_T = \frac{2 V}{1687.5 \Omega} = 1185 uA$$
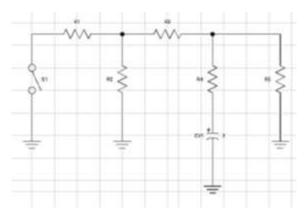
$$I_1 = 1185 uA \left(\frac{1000 \Omega}{3200 \Omega}\right) = 370.31 uA$$



$$R_T = R_4 + R_5 ||R_3|$$

$$R_T = 1000 \,\Omega + \frac{2200 \,\Omega \,(1000\Omega)}{2200 \,\Omega + 1000 \,\Omega}$$

$$R_T = 1687.5 \Omega$$

$$I_T = \frac{3 V}{1687.5 \Omega} = 1778 uA$$


$$I_2 = 1778 uA \left( \frac{1000 \Omega}{3200 \Omega} \right) = 556 uA$$

$$I_1 = 556 uA \left(\frac{1000 \Omega}{3200 \Omega}\right) = 173.75 uA$$

$$I_1 = I_{1(S1)} + I_{1(S2)} = 370.31 \, uA + 173.75 \, uA = 544.06 \, uA$$


5. Con el teorema de superposición, determine la corriente de carga en cada uno de los circuitos mostrados en la figura 8-71.

(a)

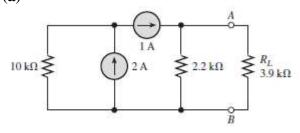

(a)

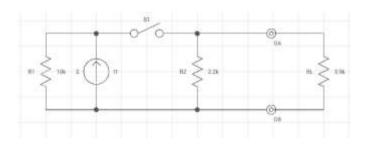
$$R_T = \frac{1}{10} + \frac{1}{3.9} = 0.126k\Omega$$




$$I_{1} = \frac{R_{T}}{R_{1}} I = \frac{126\Omega}{10000\Omega} * 2A = 0.025 A$$


$$I_{2} = \frac{R_{T}}{R_{eq}} I = \frac{126\Omega}{1410\Omega} * 2A = 0.179 A$$

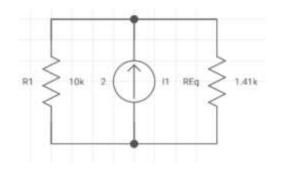
$$I_{T1} = I_{1} + I_{2} = 0.025 A + 0.179 A = 0.2 A$$



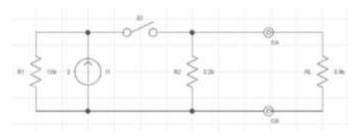

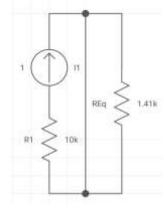
$$R_{eq1} = rac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = rac{2.2 \ k\Omega * 3.9 \ k\Omega}{2.2 \ k\Omega + 3.9 \ k\Omega} = 1.41 \ k\Omega$$
 $R_{eq2} = rac{R_{eq1} R_3}{R_{eq1} + R_3} = rac{1.41 \ k\Omega * 10 \ k\Omega}{1.41 \ k\Omega + 10 \ k\Omega} = 1.24 \ k\Omega$ 
 $I_{T2} = rac{R_{eq2}}{R_{eq2}} I_1 = 1 \ A$ 
 $I_T = 0.2A + 1A = 1.2A$ 



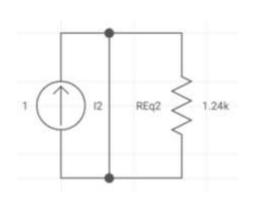

**(b)** 

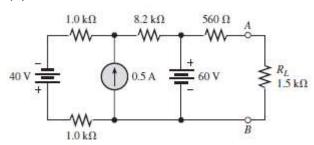

(b)

$$Req1 = 2k\Omega$$

$$R_{eq2} = 1.5 + 0.56 = 2.06k\Omega$$

$$R_{eq3} = \frac{Req2 * 8.2}{Req2 + 8.2} = \frac{2.06 * 8.2}{2.06 + 8.2} = 1.25k\Omega$$

$$R_{T} = \frac{Req1 * Req3}{Req1 + Req3} = \frac{2 * 1.25}{2 + 1.25} = 0.77 \text{ k}\Omega$$

$$I_{1} = \frac{RT}{Req1} = \frac{770}{2000} = 0.19A$$

$$I_{2} = \frac{RT}{Req2} = \frac{770}{1250} = 0.31A$$

$$I_{T1} = 0.19 + 0.31 = 0.5A$$

$$Req1 = 2k\Omega$$

$$R_{eq2} = 1.5 + 0.56 + 8.2 = 10.26k\Omega$$

$$R_{T} = \frac{Req1 * Req2}{Req1 + Req2} = \frac{2 * 10.26}{2 + 10.26} = 1.67k\Omega$$


$$I_1 = \frac{RT}{Req1} = \frac{1670}{2000} = 0.42A$$

$$I_2 = \frac{RT}{Req2} = \frac{1670}{1250} = 0.08A$$

$$I_{T1} = 0.42 + 0.08 = 0.5A$$

$$I_{TS} = 0.5 + 0.5 = 1A$$

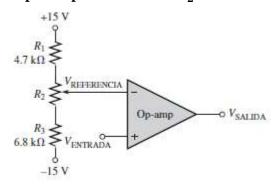6. Repita el problema 11 si  $R_2$  es de 10 k $\Omega$ .




$$R_2 = 10 \ k\Omega$$
 $R_T = 10 \ k\Omega + 1.7 \ k\Omega + 6.8 \ k\Omega = 18.5 \ k\Omega$ 
 $V_{R2} = \frac{10 \ k\Omega}{18.5 \ k\Omega} * 15 \ V = 8.10 \ V$ 
 $\pm 8.10 \ V \ en \ V_e \ y \ V_R$ 

Se dice que 
$$V_e = 2.52 V$$

$$V_{max} = 2.52 V + 8.10 V = 10.62 V$$
  
 $V_{min} = 2.52 V - 8.10 V = -5.58 V$ 

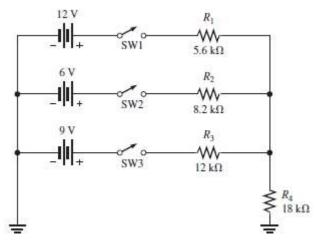7. Los interruptores mostrados en la figura 8-74 se cierran en secuencia, SW1 primero. Determine la corriente a través de  $R_4$  después del cierre de cada interruptor.



$$R_{eq1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.6 \, k\Omega * 8.2 \, k\Omega}{5.6 \, k\Omega + 8.2 \, k\Omega} = 3.33 \, k\Omega$$

$$R_T = R_{eq1} + R_3 || R_4 = 3.33 \, k\Omega + \frac{12 \, k\Omega * 18 \, k\Omega}{30 \, k\Omega} = 10.53 \, k\Omega$$

$$10.53 \, k\Omega \left(\frac{1000 \, \Omega}{1 \, k\Omega}\right) = 10530 \, \Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{12 \, V}{10530 \, \Omega} = 1.14 * 10^{-3} \, A$$

$$I_{1(S1)} = I_T \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4}\right) = 1.14 * 10^{-3} A \left(\frac{12 \, k\Omega}{30 \, k\Omega}\right) = 4.56 * 10^{-4} \, A$$

$$R_T = 10.53 \, k\Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{6 \, V}{10530 \, \Omega} = 0.57 \, A$$

$$I_{1(S2)} = I_T \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4}\right) = 0.57 \, A \left(\frac{12 \, k\Omega}{30 \, k\Omega}\right) = 0.228 \, A$$

$$R_T = R_3 + R_4 || R_{eq1} = 12 \, k\Omega + \frac{3.33 \, k\Omega * 18 \, k\Omega}{3.33 \, k\Omega + 18} = 14.51 \, k\Omega$$

$$I_T = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{9 \, V}{14510 \, \Omega} = 6.077 * 10^{-4} \, A$$

$$I_{1(S3)} = I_T \left( \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_4} \right) = 6.077 * 10^{-4} A \left( \frac{3.33 \, k\Omega}{21.33 \, k\Omega} \right) = 9.48 * 10^{-5} \, A$$

$$I_1 = I_{1(S1)} + I_{1(S2)} + I_{1(S3)}$$

$$I_1 = 4.56 * 10^{-4} \, A + 0.228 \, A + 9.48 * 10^{-5} \, A$$

$$I_1 = 0.2285 A$$

#### **SECCIÓN 8-5 Teorema de Thevenin**

(a)

8. Para cada uno de los circuitos de la figura 8-76, determine el equivalente de Thevenin como se ve desde las terminales A y B.(a)


$$R_{eq1} = \frac{47 \Omega * 75 \Omega}{47 \Omega + 75 \Omega} = 29.37 \Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{100 \Omega * 29.37 \Omega}{100 \Omega + 29.37 \Omega} + 27 \Omega = 49.7 \Omega$$

$$R_{TH}=49.7 \Omega$$

(b)

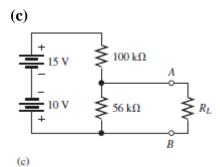
$$R_{eq1} = \frac{100 \Omega * 270 \Omega}{100 \Omega + 270 \Omega} = 72.97 \Omega$$
  
 $R_L = R_{TH} = R_{eq1} = 72.97 \Omega$ 



$$R_{eq1} = \frac{100 \ k\Omega * 56 \ k\Omega}{100 \ k\Omega + 56 \ k\Omega} = 35.9 \ k\Omega$$

$$R_L = R_{TH} = R_{eq1} = 35.9 \, k\Omega$$

(**d**)

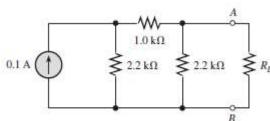


(d)

$$R_{eq1} = \frac{2.2k\Omega * 1 k\Omega}{2.2 k\Omega + 1 k\Omega} = 0.6875 k\Omega$$


$$R_{eq2} = \frac{0.6875 k\Omega * 2.2 k\Omega}{0.6875 k\Omega + 2.2 k\Omega} = 0.524 k\Omega$$

$$R_{TH} = R_{eq2} = 0.524 k\Omega$$

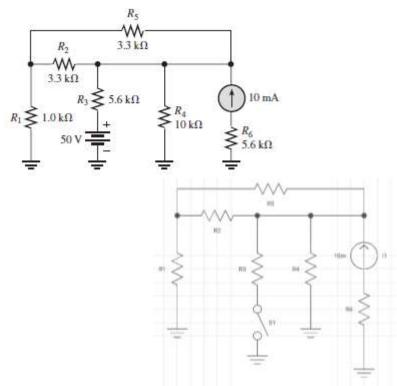9. Con el teorema de Thevenin, determine el voltaje entre los extremos de  $R_4$  en la figura 8-78.



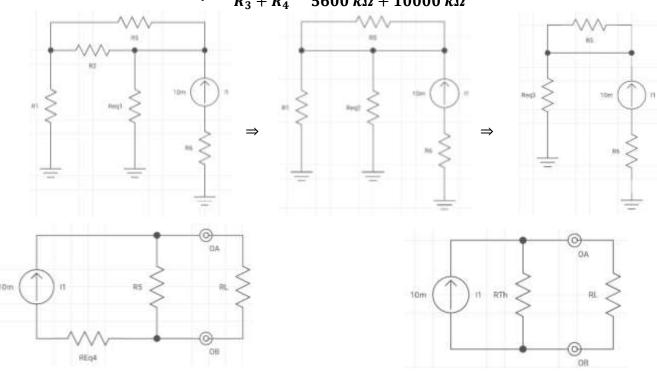
$$R_{eq1} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{5600 \ k\Omega * 10000 \ k\Omega}{5600 \ k\Omega + 10000 \ k\Omega} = 3589.74 \ k\Omega$$



$$\begin{split} R_{eq2} &= R_{eq1} + R_2 = 3.59 \ k\Omega + 3.3 \ k\Omega = 6.89 \ k\Omega \\ R_{eq3} &= \frac{R_1 * R_{eq2}}{R_1 + R_{eq2}} = \frac{1 \ k\Omega * 6.89 \ k\Omega}{1 \ k\Omega + 6.89 \ k\Omega} = 0.87 \ k\Omega \\ R_{eq4} &= R_{eq3} + R_6 = 0.87 \ k\Omega + 5.6 \ k\Omega = 6.47 \ k\Omega \\ R_{TH} &= \frac{R_5 * R_{eq4}}{R_5 + R_{eq4}} = \frac{3.3 \ k\Omega * 6.47 \ k\Omega}{3.3 \ k\Omega + 6.47 \ k\Omega} = 2.19 \ k\Omega \\ V_{R4} &= \frac{R_4}{R_4 + R_{TH}} V_{TH} = \frac{10 \ k\Omega}{10 \ k\Omega + 2.19 \ k\Omega} * 50 \ V = 41.02 \ V \end{split}$$

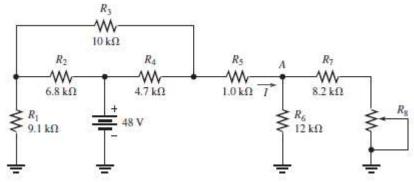
10. Determine la corriente que se dirige al punto A cuando  $R_8$  es de 1.0  $k\Omega$ , 5  $k\Omega$  y 10  $k\Omega$  en la figura 8-80.





$$R_{eq1} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{9.1 \, k\Omega * 6.8 \, k\Omega}{9.1 \, k\Omega + 6.8 \, k\Omega} + 10 \, k\Omega = 13.9 \, k\Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{R_{eq1} * R_4}{R_{eq1} + R_4} + R_5 = \frac{13.9 \, k\Omega * 4.7 \, k\Omega}{13.9 \, k\Omega + 4.7 \, k\Omega} + 1 \, k\Omega = 4.51 \, k\Omega$$
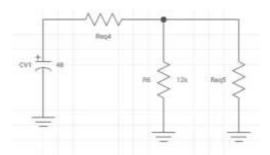
$$R_{eq3} = R_7 + R_8 = 8.2 \, k\Omega + 1 \, k\Omega = 9.2 \, k\Omega$$



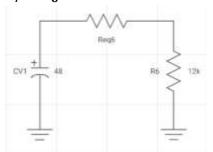

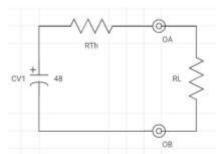

$$R_{eq4} = \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 \, k\Omega * 9.2 \, k\Omega}{4.51 \, k\Omega + 9.2 \, k\Omega} = 3.03 \, k\Omega$$

$$R_{TH} = R_{eq4} + R_6 = 3.03 \, k\Omega + 12 \, k\Omega = 15.03 \, k\Omega$$

$$V_{TH} = V_S = 48 \, V$$

$$V_{R6} = \frac{R_6}{R_6 + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 \, k\Omega}{12 \, k\Omega + 15.03 \, k\Omega} * 48 \, V = 21.31 \, V$$

$$I_{6} = \frac{V_{R6}}{R_{6}} = \frac{21.31 \, V}{12000 \, \Omega} = 1.78 * 10^{-3} A$$
Cuando  $R_{8} = 10 k\Omega$ 

$$R_{eq3} = R_{7} + R_{8} = 8.2 \, k\Omega + 10 \, k\Omega = 18.2 \, k\Omega$$

$$R_{eq4} = \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 \, k\Omega * 18.2 \, k\Omega}{4.51 \, k\Omega + 18.2 \, k\Omega} = 3.61 \, k\Omega$$

$$R_{TH} = R_{eq4} + R_{6} = 3.61 \, k\Omega + 12 \, k\Omega = 15.61 \, k\Omega$$

$$V_{TH} = V_{S} = 48 \, V$$

$$V_{R6} = \frac{R_{6}}{R_{6} + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 \, k\Omega}{12 \, k\Omega + 15.61 \, k\Omega} * 48 \, V = 20.86 \, V$$

$$I_{6} = \frac{V_{R6}}{R_{6}} = \frac{20.86 \, V}{12000 \, \Omega} = 1.738 * 10^{-3} A$$
Cuando  $R_{8} = 5 k\Omega$ 

$$R_{eq3} = R_{7} + R_{8} = 8.2 \, k\Omega + 5 \, k\Omega = 13.2 \, k\Omega$$

$$R_{eq4} = \frac{R_{eq2} * R_{eq3}}{R_{eq2} + R_{eq3}} = \frac{4.51 \, k\Omega * 13.2 \, k\Omega}{4.51 \, k\Omega + 13.2 \, k\Omega} = 3.36 \, k\Omega$$


$$R_{TH} = R_{eq4} + R_{6} = 3.36 \, k\Omega + 12 \, k\Omega = 15.36 \, k\Omega$$

$$V_{TH} = V_{S} = 48 \, V$$

$$V_{R6} = \frac{R_{6}}{R_{6} + R_{TH}} * V_{TH} = \frac{12 \, k\Omega}{12 \, k\Omega + 15.36 \, k\Omega} * 48 \, V = 21.05 \, V$$

$$I_{6} = \frac{V_{R6}}{R_{6}} = \frac{21.05 \, V}{12000 \, \Omega} = 1.75 * 10^{-3} A$$

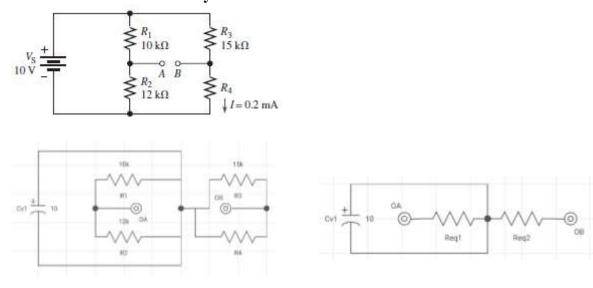11. Determine el equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la figura 8-82 visto desde las terminales A y B.



$$V_{TH} = V_A - V_B$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_S - \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_S$$

$$V_{TH} = \left(\frac{12 \ k\Omega}{22 \ k\Omega}\right) 10 \ V - \left(\frac{R_4}{15 \ k\Omega + R_4}\right) 10 \ V$$

$$V_{TH} = 5.45 \ V - \left(\frac{R_4}{15 \ k\Omega + R_4}\right) 10 \ V$$

$$V_{TH} = I_{TH} * R_{TH}$$

$$R_{TH} = \frac{V \left(5.45 - \left(\frac{R_4}{15 \ k\Omega + R_4}\right) 10\right)}{0.2 \ mA} = \frac{\left(5.45 - \left(\frac{R_4}{15 \ k\Omega + R_4}\right) 10\right)}{0.2} \ k\Omega$$

$$R_{eq1} = \frac{10 \ k\Omega * 12 \ k\Omega}{10 \ k\Omega + 12 \ k\Omega} = 5.46 \ k\Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{15 \ k\Omega * R_4}{15 \ k\Omega + R_4}$$

$$R_{TH} = R_{eq1} + R_{eq2} = 5.46 \ k\Omega + \frac{15 \ k\Omega R_4}{15 \ k\Omega + R_4}$$

$$R_{TH} = \frac{81.9 \ k\Omega^2 + 5.46 \ k\Omega R_4 + 15 \ k\Omega R_4}{15 \ k\Omega + R_4}$$

$$R_{TH} = \frac{81.9 \ k\Omega^2 + 20.46 \ k\Omega R_4}{15 \ k\Omega + R_4}$$

$$R_{TH} = R_{TH}$$


$$\frac{81.9 \ k\Omega^2 + 20.46 \ k\Omega R_4}{15 \ k\Omega + R_4} = \frac{\left(5.45 - \left(\frac{R_4}{15 \ k\Omega + R_4}\right) 10\right)}{0.2} \ k\Omega$$


$$\frac{(22.932 \ k\Omega^2 + 4.092 \ k\Omega R_4}{15 \ k\Omega + R_4} = 81.75 \ k\Omega^2 - 4.55 \ k\Omega \ R_4}{8.642 \ k\Omega R_4} = 58.818 \ k\Omega^2$$

$$R_4 = 6.806 \ k\Omega$$

#### SECCIÓN 8-6 Teorema de Norton.

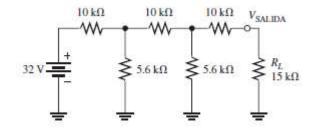
12. Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través del resistor de carga  $R_L$  en la figura 8-77.




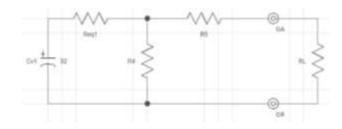

$$\begin{split} R_{eq1} &= R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = 10 \; k\Omega + \frac{5.6 \; k\Omega * 10 \; k\Omega}{5.6 \; k\Omega + 10 \; k\Omega} = 13.6 \; k\Omega \\ R_T &= R_{eq1} + \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} = 13.6 \; k\Omega + \frac{5.6 \; k\Omega * 10 \; k\Omega}{5.6 \; k\Omega + 10 \; k\Omega} = 17.2 \; k\Omega \\ I_T &= \frac{V_S}{R_T} = \frac{32 \; V}{17.2 \; k\Omega} = 1.81 \; mA \\ I_N &= I_T \left(\frac{R_4}{R_4 + R_5}\right) = 1.81 \; mA \; \left(\frac{5.6 \; k\Omega}{5.6 \; k\Omega + 10 \; k\Omega}\right) = 0.65 \; mA \\ I_{R_L} &= I_{15k\Omega} = I_N \left(\frac{R_T}{R_T + R_L}\right) = 0.65 \; mA \; \left(\frac{17.2 \; k\Omega}{17.2 \; k\Omega + 15 \; k\Omega}\right) = 0.35 \; mA \end{split}$$

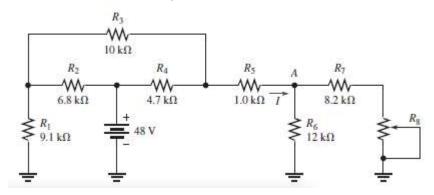13. Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través de  $R_1$  en la figura 8-80 cuando  $R_8=8k\Omega$ .



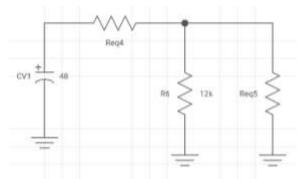


$$R_{8} = 8k\Omega$$

$$R_{eq1} = R_{8} + R_{7} = 8k\Omega + 8.2k\Omega = 16.2 k\Omega$$

$$R_{eq2} = \frac{R_{eq1} * R_{6}}{R_{eq1} + R_{6}} = \frac{16.2 k\Omega * 12 k\Omega}{16.2 k\Omega + 12 k\Omega} = 6.9 k\Omega$$

$$R_{eq3} = R_{eq2} + R_{5} = 6.9 k\Omega + 1 k\Omega = 7.9 k\Omega$$
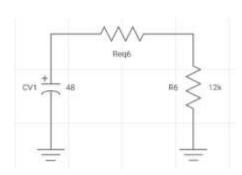
$$R_{eq4} = \frac{R_{2} * R_{3}}{R_{2} + R_{3}} = \frac{6.8 k\Omega * 10 k\Omega}{6.8 k\Omega + 10 k\Omega} = 4.05 k\Omega$$




$$R_{T} = R_{4} + \frac{R_{eq3} * R_{eq4}}{R_{eq3} + R_{eq4}} = 4.7 \ k\Omega + \frac{7.9 \ k\Omega * 4.05 \ k\Omega}{7.9 \ k\Omega + 4.05 \ k\Omega} = 7.38 \ k\Omega$$

$$I_{T} = \frac{V_{S}}{R_{T}} = \frac{48 \ V}{7.38 \ k\Omega} = 6.504 \ mA$$

$$I_{N} = I_{T} \left( \frac{R_{eq3}}{R_{eq3} + R_{eq4}} \right) = 6.504 \ mA \ \left( \frac{7.9 \ k\Omega}{7.9 \ k\Omega + 4.05 \ k\Omega} \right) = 4.3 \ mA$$

$$I_{R_{1}} = I_{9.1k\Omega} = I_{N} \left( \frac{R_{T}}{R_{T} + R_{1}} \right) = 4.3 \ mA \ \left( \frac{7.38 \ k\Omega}{7.38 \ k\Omega + 9.1 \ k\Omega} \right) = 1.92 \ mA$$

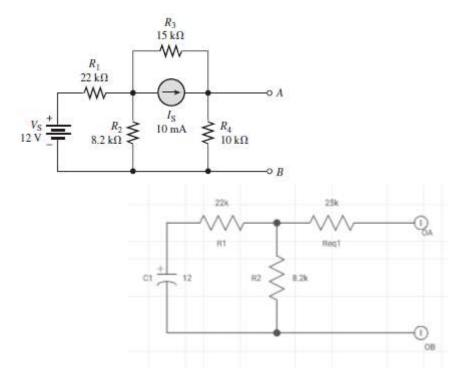
14. En la figura 8-83, reduzca el circuito entre las terminales A y B a su equivalente Norton.



$$R_{eq1} = R_4 + R_3 = 10k\Omega + 15k\Omega = 25k\Omega$$
 $R_{eq2} = R_1 + \frac{R_2 * R_{eq1}}{R_2 + R_{eq1}} = 22 k\Omega + \frac{8.2 k\Omega * 25 k\Omega}{8.2 k\Omega + 25k\Omega} 28.17 k\Omega$ 
 $R_T = R_{eq2} = 28.17 k\Omega$ 
 $I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{12 V}{28.17 k\Omega} = 0.423 mA$ 
 $I_N = I_T \left( \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_2} \right) = 0.423 mA \left( \frac{28.17 k\Omega}{28.17 k\Omega + 8.2 k\Omega} \right) = 0.327 mA$ 

# SECCIÓN 8-7 Teorema de transferencia de potencia máxima.

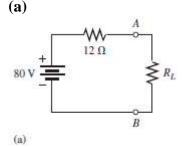
15. En cada circuito mostrado en la figura 8-85, se tiene que transferir potencia máxima a la carga  $R_L$  en cada paso.




$$R_L = R_i$$

$$R_L = 12 \Omega$$
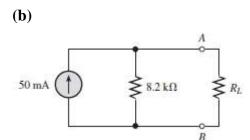
$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{80 \text{ V}}{12 \Omega + 12 \Omega} = 3.33 \text{ mA}$$
$$P_L = I^2 R_L = (3.33 \text{ mA})^2 (12 \Omega) = 23.0889 \text{ mW}$$



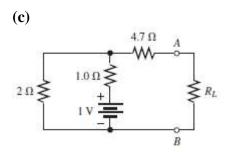 $R_{TH} = R_{AB}$   $R_L = 8.2 \ k\Omega$   $8.2 \ k\Omega * \left(\frac{1000}{1}\right) = 8200 \ \Omega$   $P_L = I^2 R_L = (50 \ mA)^2 (8200 \ \Omega) = 20500000 \ mW$ 



(c)

(b)


$$R_{eq1} = rac{2 \, \Omega * 1 \, \Omega}{2 \, \Omega + 1 \, \Omega} = rac{2}{3} = 0.67 \, \Omega$$
 $R_{eq2} = R_{eq1} + R_3 = 0.67 + 4.7 = 5.37 \, \Omega$ 
 $R_{TH} = R_{eq2} = 5.37 \, \Omega$ 

$$R_L = R_{TH} = 5.37 \,\Omega$$

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{1 \,V}{5.37 \,\Omega + 5.37 \,\Omega} = 0.0931 \,mA$$

$$P_L = I^2 R_L = (0.0931 \,mA)^2 (5.37 \,\Omega) = 0.0465 \,mW$$

**(d)** 

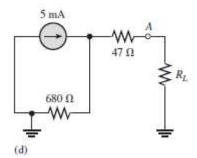


$$R_{TH} = R_L$$
 $R_{TH} = R_1 + R_2$ 
 $R_{TH} = 680 \,\Omega + 4.7 \,\Omega$ 
 $R_{TH} = 727 \,\Omega$ 
 $R_L = 727 \Omega$ 
 $P_L = I^2 R_L = (5 \,mA)^2 18175 \,mW$ 

## SECCIÓN 8-8 Conversiones delta a Y ( $\Delta \alpha Y$ ) y Y a $\Delta$ .

16. En la figura 8-88, convierta cada red delta en una red Y.

(a)

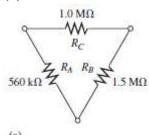

$$R_{1} = \frac{R_{C} * R_{A}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{1000 * 560}{1000 + 1500 + 560} = 183.01 \, k\Omega$$

$$R_{2} = \frac{R_{B} * R_{C}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{1500 * 1000}{1000 + 1500 + 560} = 183.01 \, k\Omega$$

$$R_{3} = \frac{R_{B} * R_{A}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{1500 * 560}{1000 + 1500 + 560} = 274.51 \, k\Omega$$


(b)  $R_A = 1.0 \Omega R_C = 2.2 \Omega$ (b)

$$R_{1} = \frac{R_{C} * R_{A}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{2.2 * 1}{2.2 + 1 + 2.7} = 0.37 \,\Omega$$

$$R_{2} = \frac{R_{B} * R_{C}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{2.7 * 2.2}{2.2 + 1 + 2.7} = 1.02 \,\Omega$$

$$R_{3} = \frac{R_{B} * R_{A}}{R_{A} + R_{B} + R_{C}} = \frac{1 * 2.7}{2.2 + 1 + 2.7} = 0.46 \,\Omega$$

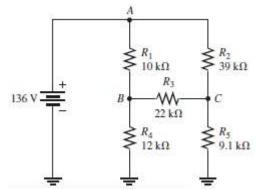17. Determine todas las corrientes que circulan en el circuito de la figura 8-90.



$$R_{y1} = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10 * 22}{10 + 22 + 39} = 3.0986 \, k\Omega$$

$$R_{y2} = \frac{R_3 * R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{22 * 39}{10 + 22 + 39} = 12.085 \, k\Omega$$

$$R_{y3} = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10 * 39}{10 + 22 + 39} = 5.49 \, k\Omega$$

$$V_{y3} = \frac{R_{y3} * V_T}{R_T} = \frac{5490 * 136}{14310} = 52.18 \, V$$

$$V_{eq3} = \frac{R_{eq3} * V_T}{R_T} = \frac{8820 * 136}{14310} = 83.82 \, V$$

$$V_T = I_T * R_T$$

$$I_T = \frac{136 \, V}{14310 \, \Omega} = 9.5 * 10^{-3} \, A$$

$$I_{y3} = 9.5 * 10^{-3} \, A$$

$$V_{y1} = \frac{R_{y1} * V_{eq3}}{R_{eq1}} = \frac{3099 * 83.82}{15099} = 17.20 \, V$$

$$I_{y1} = \frac{17.20 \, V}{3099 \, \Omega} = 5.6 * 10^{-3} \, A$$

$$V_4 = 66.62 \, V$$

$$I_4 = \frac{66.62}{12000} = 5.5 * 10^{-3} \, A$$

$$V_{y2} = \frac{R_{y2} * V_{eq3}}{R_{eq2}} = \frac{12085 * 83.82}{21190} = 47.82 V$$

$$I_5 = \frac{47.82}{12085} = 3.96 * 10^{-3} A$$

$$V_{R5} = 35.996 V$$

$$I_5 = \frac{35.996}{9100} = 3.96 * 10^{-3} A$$

$$R_{eq3} = \frac{R_{eq1} * R_{eq2}}{R_{eq1} + R_{eq2}} = \frac{15.099 * 21.19}{15.099 + 21.19} = 8.82 k\Omega$$

$$R_{eq4} = R_{eq3} + R_{y3} = 8.82 k\Omega + 5.49 k\Omega = 14.31 k\Omega$$

$$R_T = R_{eq4} = 14.31 k\Omega$$

Programa: Electric Circuit Studio